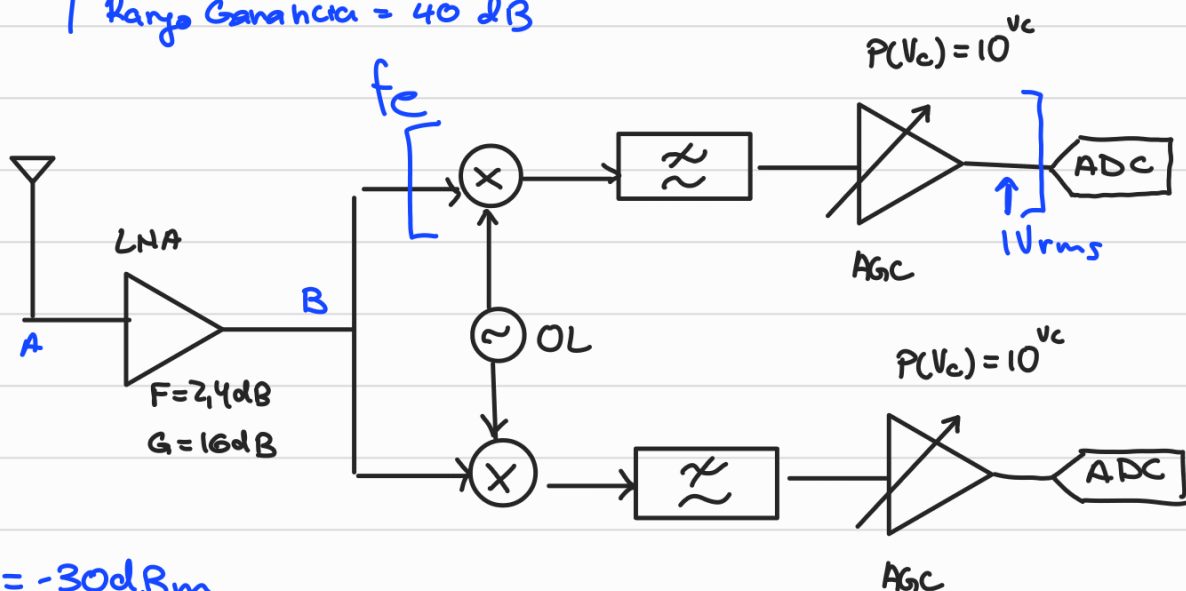


BLOQUE 2:

Receptor \rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{LNA} \\ \text{Mezclador} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} IF = 2,4 \text{ GHz} \\ OL = 2,4 \text{ GHz} \end{array} \right. \\ \text{Filtro paso bajo} \\ \text{Control automático de Ganancia} \\ \text{Convertidor A/C} \end{array} \right.$

LNA \rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} F = 2,4 \text{ dB} \\ G = 16 \text{ dB} \\ BW_N = 20 \text{ MHz} \end{array} \right.$ Nivel máximo de entrada = -30 dBm

AGC \rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} V_0 = 1 \text{ Vrms} \\ \text{Rango Ganancia} = 40 \text{ dB} \end{array} \right.$



1) $V_i = -30 \text{ dBm}$

$$SNR_{\text{entrada}} = 10 \log \left(\frac{(31.6 \mu\text{V})^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot 50 \cdot 20 \text{ M}} \right) = \underline{17,8 \text{ dB}}$$

$$SNR_{\text{salida}} = SNR_{\text{entrada}} - \underset{(F)}{2,4} = \underline{15,4 \text{ dB}}$$

$V_i = -70 \text{ dBm}$

$$SNR_{\text{entrada}} = 10 \log \left(\frac{(0.316 \mu\text{V})^2}{4 k T \cdot 50 \cdot 20 \text{ M}} \right) = \underline{-22,2 \text{ dB}}$$

$$SNR_{\text{salida}} = SNR_{\text{entrada}} - F = \underline{-24,6 \text{ dB}}$$

2)

$$F_t = f_1 + \frac{f_e - 1}{g_1} = 10 \Rightarrow f_e = 10^{16} (10 - 10^{0,24}) + 1 = 329,92$$


$f_e \leq 25,18 \text{ dB}$ para mantener $f_r = 10 \text{ dB}$

3)

$$V_o = V_i + G_{AGC} = 20 \cdot \log \left(\frac{1 V_{rms}}{1 m V_{rms}} \right) \Rightarrow 60 \text{ dBm} - (-70 \text{ dBm}) = G_{max AGC}$$

$G_{max AGC} = 130 \text{ dB} \Rightarrow G_{min AGC} = 90 \text{ dB}$

4) Diagrama de Bloques en lineal

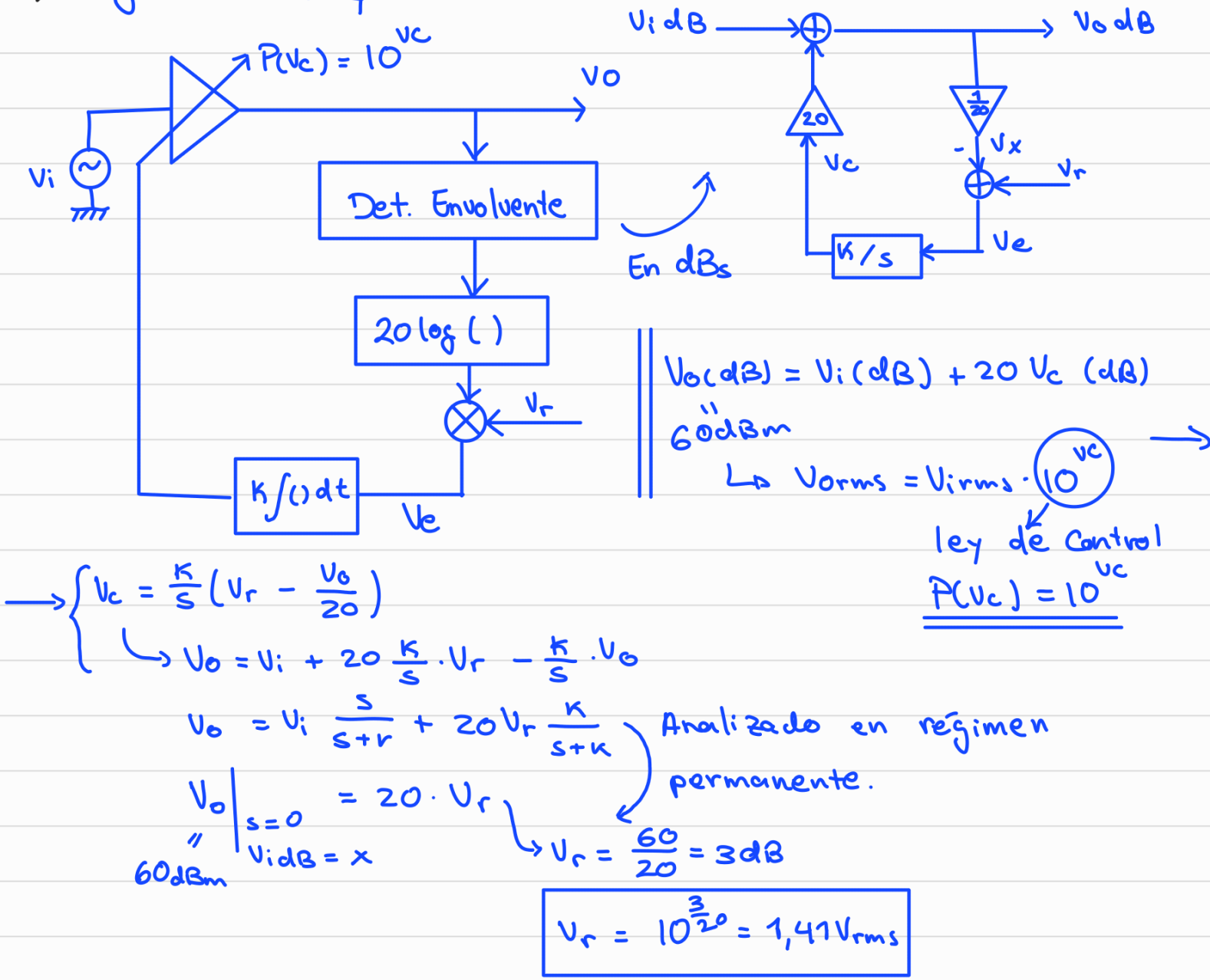


Analizado en régimen permanente.

6)

Según la simulación, para una V_i de -30dBm

↳ El ruido $\Rightarrow \underline{V_{RMS} = 38,628\mu\text{V}}$

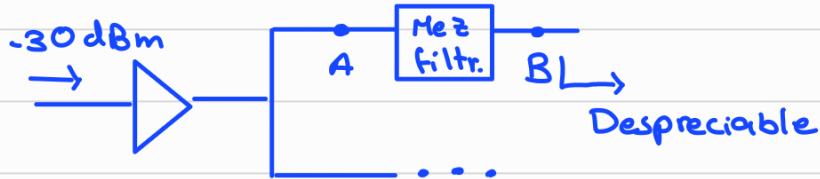\Rightarrow Analizando la figura de ruido:



(apartado b)

$$\text{SNR}_A = \underline{15,4\text{dB}}$$

$$F_{\text{mez}} = \text{SNR}_A - \text{SNR}_B$$

$$\boxed{F_{\text{mez}} = 0,14\text{dB}}$$

↳ Se cumple la condición

$$P_{NB} = (38,628\mu\text{V})^2 \text{W}$$

$$P_{SB} = -30\text{dBm} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{LNA}}}{16\text{dB}} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{mez.}}}{1\text{dB}} = -13\text{dBm}$$

$$P_{SB} = (223,87\mu\text{V})^2 \text{W}$$

$$\rightarrow \text{SNR}_B = 10 \log\left(\frac{P_{SB}}{P_{NB}}\right) = \underline{15,26\text{dB}}$$

